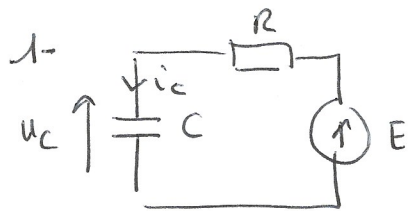


Ex 3 Charge d'un condensateur.



$$1) \begin{cases} E = Ri_c + u_c \\ i_c = C \frac{du_c}{dt} \end{cases} \rightarrow E = RC \frac{du_c}{dt} + u_c$$

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{RC} \quad \text{avec } \tau = RC.$$

$$\left[\frac{du_c}{dt} \right] = \frac{[u_c]}{T} \Rightarrow [\tau] = T \quad \text{Vérification}$$

$$u = Ri \Rightarrow [R] = \frac{\text{Tension}}{I}$$

$$i = C \frac{du}{dt} \Rightarrow [C] = \frac{I \cdot T}{[\text{Tension}]}$$

d'où $[RC]$ est bien homogène à 1 temps.

$$t > 10\tau \Rightarrow u_c \rightarrow \text{régime permanent} = S_p$$

2°) $u_c(0^-) = 0$ car le condensateur est déchargé.

La tension aux bornes du condensateur est continue $\Rightarrow u_c(0^+) = u_c(0^-)$


d'où $u_c(0^+) = 0$.

$$2) u_c(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + S_p \quad \text{à Sp vérifie}$$

$$\frac{dS_p}{dt} + \frac{S_p}{\tau} = \frac{E}{RC}$$

$$\Rightarrow S_p = E$$
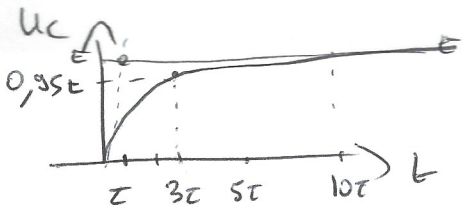
$$3) \text{ à } t=0^+ \quad u_c(0^+) = 0 \quad 0 = Ae^{-\frac{0}{\tau}} + E \rightarrow A = -E \Rightarrow u_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$




À la fin de la charge $u_c(t > 10\tau) = E$.

$$5) \text{ Énergie } (t > 10\tau) = \frac{1}{2} C u_c(t > 10\tau)^2 = \frac{1}{2} CE^2$$

$$6) i_c(t) = C \frac{du_c}{dt} = C \cdot E \left(0 + \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_c(t > 10\tau) \rightarrow 0$$

(S)

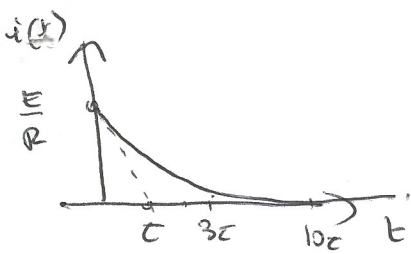

7°) $P_{\text{générateur}} = E \cdot i_c(t)$ (> 0 car convention générateur)

$$= \frac{dE_{\text{générateur}}}{dt}$$


$$dE_{\text{générateur}} = E \cdot i_c(t) \cdot dt$$

$$E_{\text{puissance}} = E_{\text{générateur}}(t > 10\tau) - E_{\text{générateur}}(t = 0) = \int_0^{10\tau} \frac{E^2}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} dt$$

$$= \frac{E^2}{R} \cdot (-\tau) \left[e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{10\tau} = -\frac{E^2}{R} \cdot RC \left(e^{-\frac{10\tau}{\tau}} - 1 \right) = CE^2$$

8°) $\omega = 50\%$

Second passage de charge

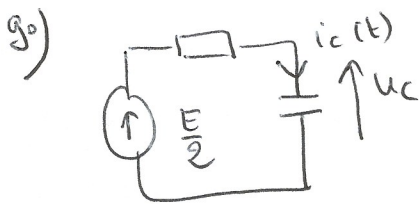


De face analogie

$$u_c(t) = \frac{E}{2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \text{ avec } \tau = RC$$

10°) $u_c(t_1) = \frac{E}{2} \left(1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}} \right) = 0,99 \cdot \frac{E}{2}$ $1 - 0,99 = e^{-\frac{t_1}{\tau}}$

$$0,01 = 10^{-2} = e^{-\frac{t_1}{\tau}} \rightarrow t_1 = -\tau \ln 10^{-2} = (2 \ln 10) \cdot \tau = \boxed{t_1 = 4,6 \cdot \tau}$$

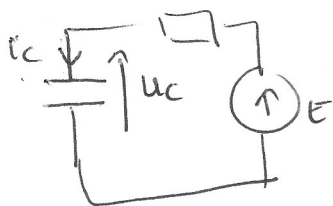11) $u_c(t_1^0) = \frac{E}{2}$ par continuité de u_c $u_c(t_1^+) = \frac{E}{2}$




$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{RC}$$

$$u_c(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + E$$

et à t_1^+ $u_c(t_1^+) = \frac{E}{2} = A e^{-\frac{t_1}{\tau}} + E$

$$A = -\frac{E}{2} e^{\frac{t_1}{\tau}} \Rightarrow u_c(t) = E - \frac{E}{2} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}} = \boxed{E \left(1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}} \right) = u_c(t)}$$

(6)

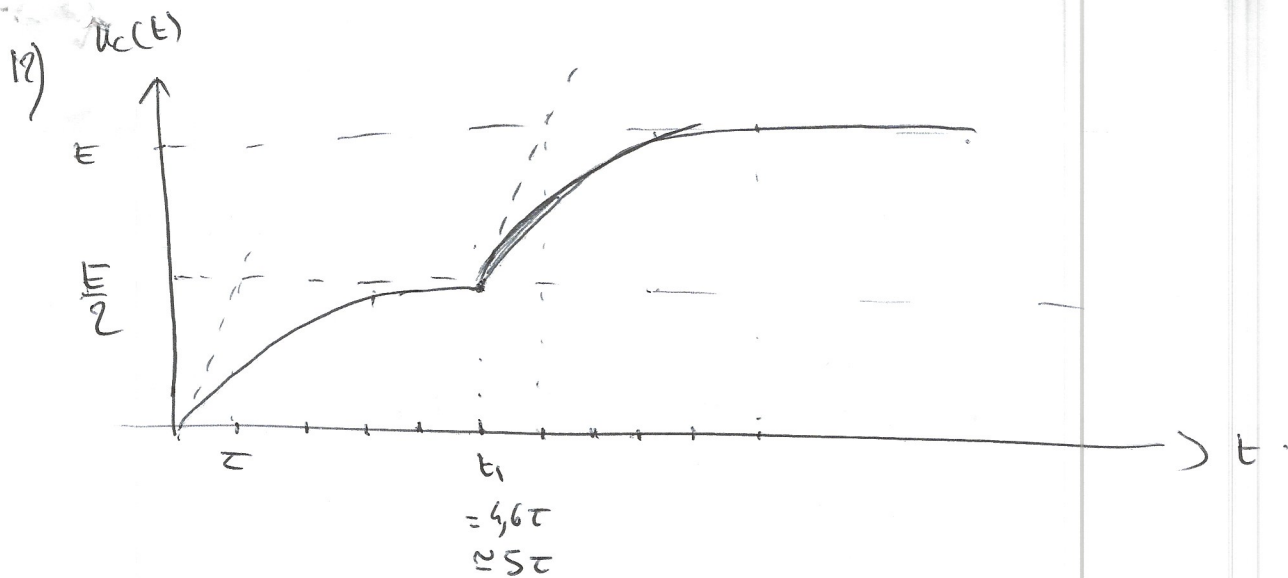

13)

1^o phase $0 < t < t_1$ $u_c(t) = \frac{E}{2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$

$$\Rightarrow i_c(t) = C \frac{du_c}{dt} = C \cdot \frac{E}{2} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = \boxed{\frac{E}{2R} e^{-\frac{t}{\tau}} = i_c(t) \quad t < t_1}$$

2^o phase $t_1 < t < \infty$ $u_c(t) = E \left(1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}} \right)$

$$i_c(t) = C \frac{du_c}{dt} = CE \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\tau} \right) e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}}$$

$$\boxed{i_c(t) = \frac{E}{2R} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}}}$$

14)

1^o phase

$$E_{\text{pennée}} = \int_0^{t_1} \frac{E}{2} \cdot i_c(t) dt = \frac{E^2}{4R} \int_0^{t_1} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \frac{E^2}{4R} (-\tau) \left[e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{t_1} = -\frac{E^2}{4} \left[e^{-\frac{t_1}{\tau}} - 1 \right]$$

$$= \frac{CE^2}{4}$$

2^o phase

$$E_{\text{pennée}} = \int_{t_1}^{10\tau} E \cdot i_c(t) dt = \frac{E^2}{2R} \int_{t_1}^{10\tau} e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}} dt = \frac{E^2}{2R} (-\tau) \left[e^{-\frac{(t-t_1)}{\tau}} \right]_{t_1}^{10\tau}$$

$$= -\frac{CE^2}{2} \left[e^{-\frac{(10\tau-t_1)}{\tau}} - e^{-\frac{(t_1-t_1)}{\tau}} \right] = \frac{CE^2}{2}$$

$$\Rightarrow (E_{\text{pennée}})_{\text{totale}} = \frac{CE^2}{4} + \frac{CE^2}{2} = \boxed{\frac{3}{4} CE^2 = E_{\text{pennée}}}$$

(7)

$$E_{\text{stockée}} = \frac{1}{2} CE^2$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{2}{3} = 0,66\%$$