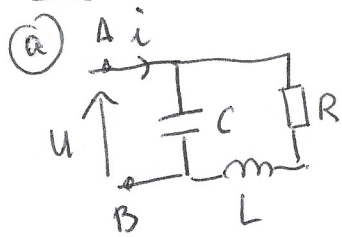


Conexions TD circuits électriques en R.S.F.

Ex1 Calcul d'impédances.



$$(R \text{ série } L) // C \Rightarrow Y = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} = \frac{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}{R + j\omega L}$$

$$Z_{AB} = \frac{R + j\omega L}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega} \Rightarrow |Z| = \left[\frac{R^2 + L^2\omega^2}{(1 - LC\omega^2)^2 + R^2C^2\omega^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$1 - LC\omega^2 > 0 \text{ pour } \omega < \frac{1}{\sqrt{LC}}$$


$$< 0 \text{ pour } \omega > \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$\Rightarrow$ IP est préférable d'écrire Z sous la forme:

$$Z = \frac{R + j\omega L}{j\omega \left[R + \frac{1 - LC\omega^2}{j\omega} \right]} = \frac{R + j\omega L}{j\omega \left[R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \right]} = \frac{|Z| e^{j\varphi}}{|D| e^{j\varphi_0}} = |Z| e^{j\varphi}$$

$$\Rightarrow \varphi = \varphi_N - \varphi_D = \arctg \frac{\omega L}{R} - \frac{\pi}{2} - \arctg \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right)$$

C//L en série avec R.

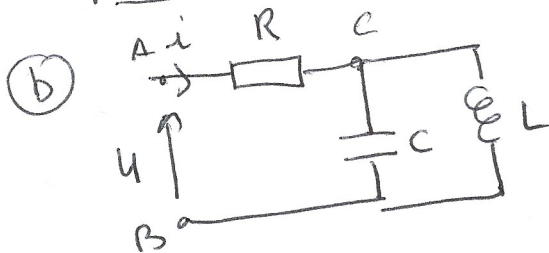


$$Z_{AB} = R + \frac{1}{Y_{CB}} \text{ et } Y_{CB} = j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

$$= R + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{j\omega L}} = R + \frac{j\omega L}{1 - LC\omega^2}$$

$$|Z_{AB}| = \left[R^2 + \frac{L^2\omega^2}{(1 - LC\omega^2)^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$
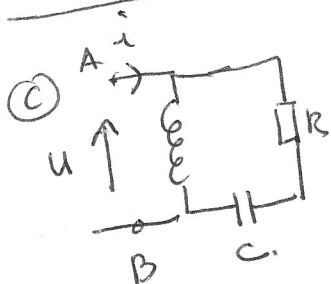
$$\text{et } \varphi = \arctg \frac{\omega L}{R(1 - LC\omega^2)}$$




$$(R \text{ série avec } C) // L \cdot Z = \frac{(R + \frac{1}{j\omega C}) j\omega L}{(R + \frac{1}{j\omega C}) + j\omega L}$$

$$|Z| = \frac{L}{C} \frac{\sqrt{1 + R^2C^2\omega^2}}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$= \frac{(1 + jRC\omega) \cdot j\omega L}{[R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})] j\omega C}$$

$$Z = |Z| e^{j\varphi}$$
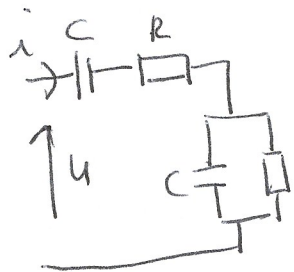
$$\text{et } \varphi = \arctg RC\omega - \arctg \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right)$$



$$Z = Z_1 + Z_2$$

$$\text{avec } Z_1 = R + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 + jR\omega C}{j\omega C}$$


$$Z_2 = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + jR\omega C}$$

$$\text{donc } Z = \frac{1 + jR\omega C}{j\omega C} + \frac{R}{1 + jR\omega C} = \frac{1 + 2jR\omega C + (jR\omega C)^2 + jR\omega C}{j\omega C (1 + jR\omega C)}$$

$$= \frac{1 + 3jR\omega C + (jR\omega C)^2}{j\omega C (1 + jR\omega C)} = R \frac{[3 + j(R\omega C - \frac{1}{R\omega C})]}{1 + jR\omega C}$$

$$|Z| = R \frac{\sqrt{3 + (R\omega C - \frac{1}{R\omega C})^2}}{\sqrt{1 + R^2\omega^2 C^2}}$$
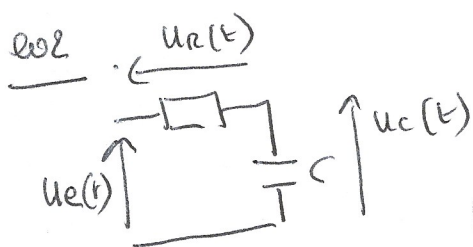
$$\varphi = \arctan\left(\frac{1}{3} \left(R\omega C - \frac{1}{R\omega C}\right)\right) - \arctan(R\omega C)$$



$$U_e(t) = E \cos \omega t \rightarrow \underline{U_e}(t) = E e^{j\omega t}$$

$$U_e(t) = Ri(t) + U_c \Rightarrow \frac{dU_c}{dt} + \frac{U_c}{RC} = \frac{U_e(t)}{RC}$$

$$\text{a) en RSE } U_s(t) = U_s(\omega) \cos(\omega t + \varphi(\omega))$$

$$\rightarrow \underline{U_s}(t) = U_s(\omega) \exp^{j(\omega t + \varphi(\omega))} \text{ et } \underline{U_s} = U_s(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\text{b) } \frac{\underline{U_c}}{\underline{U_e}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + jR\omega C} \Rightarrow \boxed{\frac{U_s}{U_e} = \frac{U_c}{1 + jR\omega C}}$$

pour le diviseur de tension.

$$\text{on peut la loi des mailles: } \underline{U_e} = Ri + \underline{U_c} \text{ et } i = \frac{\underline{U_c}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\underline{U_e} \left(1 - \frac{jR\omega C}{1 + jR\omega C}\right) = \underline{U_c} \rightarrow \boxed{\underline{U_c} = \frac{\underline{U_e}}{1 + jR\omega C}}$$

$$U_c(\omega) = \frac{E}{\sqrt{1 + R^2\omega^2 C^2}}$$

$$\text{et } \varphi = -\arctan(R\omega C)$$

$$\Rightarrow U_c(t) = \frac{E}{\sqrt{1 + R^2\omega^2 C^2}} \cos(\omega t - \arctan(R\omega C))$$

②


pour $\omega = \omega_0$
$$u_c(t) = \frac{E}{\sqrt{2}} \cos(\omega_0 t - \frac{\pi}{4})$$

$\omega = 2\omega_0$
$$u_c(t) = \frac{E}{\sqrt{5}} \cos(2\omega_0 t - \arctan 2)$$

30]
$$u_R(t) = u_R(\omega) \cos(\omega t + \varphi(\omega)) \Rightarrow \underline{u_R} = u_R(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$$


$$\frac{\underline{u_R}}{\underline{u_e}} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \Rightarrow \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \Rightarrow u_R(\omega) = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}$$
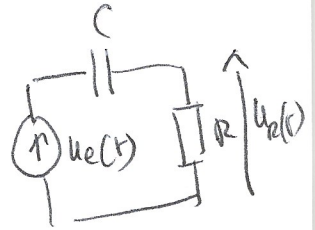
$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan RC\omega$$



$$u_R(t) = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2} - \arctan RC\omega)$$


40]
$$R_{eq} = \frac{R R_u}{R + R_u}$$

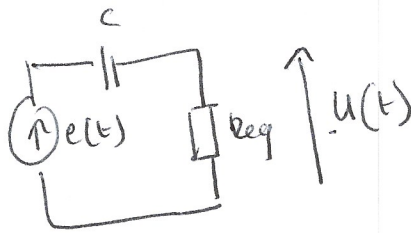

À structure que ds la
question 3, il suffit de

remplacer R par $R_{eq} = \frac{R R_u}{R + R_u}$.

ex3 Calcul de déphasage

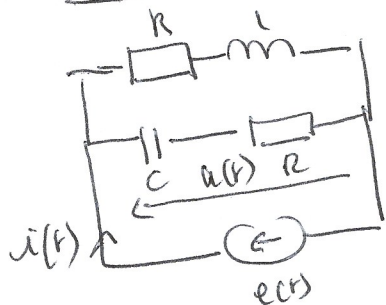

$$u(t) = e(t) = E \cos \omega t + \varphi_1$$

$$i(t) = I \cos(\omega t + \varphi_2)$$

avec $\underline{u} = Z_{eq} \cdot \underline{i}$ et $Z_{eq} = |Z| e^{j\varphi}$

$$\underline{u} = E e^{j\varphi_1}$$

$$\underline{i} = I e^{j\varphi_2}$$

$$\underline{u} = Z_{eq} \underline{i} \Rightarrow u \text{ et } i \text{ en phase si } Z_{eq} \text{ est en réel } \Rightarrow \varphi = 0$$

$$Z_{eq} = \frac{(R + j\omega L)(R + \frac{1}{j\omega C})}{R + j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{(R + j\omega L)(1 + j\omega RC)}{1 + j\omega RC - LC\omega^2} = \frac{R(1 - LC\omega^2) + j(\omega L + R^2 C \omega)}{1 - LC\omega^2 + 2j\omega RC}$$


$$\varphi = 0 \text{ si } \arg N = \arg(D) \Rightarrow \varphi_N = \varphi_D$$

$$\arg \varphi_N = \arg \varphi_D \rightarrow \frac{\omega L + R^2 C \omega}{1 - LC\omega^2} = \frac{2RC\omega}{1 - LC\omega^2}$$

$$\begin{cases} L\omega + R^2 C\omega = 2R^2 C\omega \Rightarrow R = \sqrt{\frac{L}{C}} \\ L\omega = R^2 C\omega \end{cases}$$

On a alors $Z_{eq} = \frac{R(1 - LC\omega^2) + j2R^2 C\omega}{1 - LC\omega^2 + j2R^2 C\omega} = R$

QOS : Mesure d'une inductance.

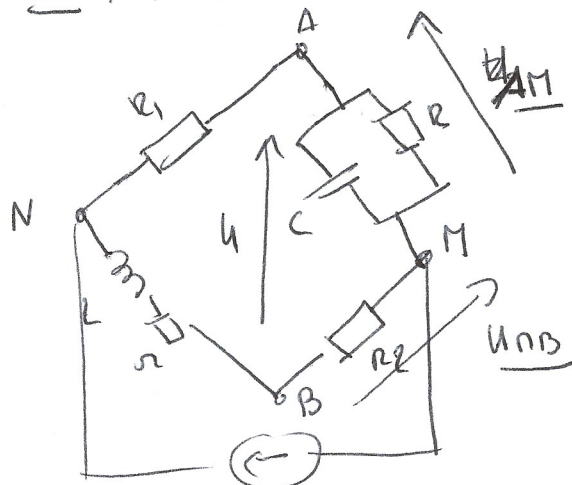

$$\underline{u} = \underline{u_{AN}} + \underline{u_{MB}}$$

$$\underline{u_{AN}} = \frac{Z_{eq} \cdot \underline{e}}{R_1 + Z_{eq}} = \frac{R \cdot \underline{e}}{R_1 + \frac{R}{1 + jR^2 C\omega}} = \frac{R \cdot \underline{e}}{R + R_1 + jR^2 C\omega}$$


$$\underline{u_{MB}} = \frac{-R_2}{R_2 + R_2 + jL\omega} \underline{e} = \frac{-R_2}{2R_2 + jL\omega} \underline{e}$$

$$\underline{u} = \left(\frac{R \cdot \underline{e}}{R + R_1 + jR^2 C\omega} - \frac{R_2}{2R_2 + jL\omega} \right) \underline{e} = 0 \Rightarrow \frac{R}{R + R_1 + jR^2 C\omega} = \frac{R_2}{2R_2 + jL\omega}$$

$$\Rightarrow R \cdot 2R_2 + R \cdot R_2 = R^2 C\omega + R_1 R_2 + jR^2 C\omega \Rightarrow R \cdot R_2 = R_1 R_2 \Rightarrow R = \frac{R_1 R_2}{R_1}$$

$$\begin{cases} R \cdot R_2 = R_1 R_2 \\ R L\omega = R_1 R_2 C\omega \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R = \frac{R_1 R_2}{R_1} \\ L = R_1 R_2 C \end{cases}$$

QOS : i

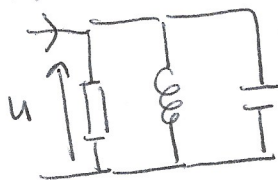

$$i(t) = i_0 \cos \omega t \Rightarrow \underline{i(t)} = i_0 e^{j\omega t} \rightarrow \underline{i} = i_0$$

$$u(t) = u \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \underline{u(t)} = u e^{j\omega t} \text{ et } \underline{u} = u e^{j\varphi}$$

$$\underline{u} = Z_{eq} \cdot \underline{i} \Rightarrow \underline{i} = \frac{1}{Y_{eq}} \underline{u} \text{ et } Y_{eq} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{L\omega}\right)$$

$$\Rightarrow u(\omega) = \frac{i_0}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{L\omega}\right)^2}}$$

$$u(\omega) \rightarrow 0 \text{ per } \omega \rightarrow 0$$

$$u(\omega) \rightarrow \infty \text{ per } \omega \rightarrow \infty$$

$$u(\omega) \text{ max per } \omega C - \frac{1}{L\omega} = 0 \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\underline{u} = \frac{\underline{i}}{\frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{L\omega}\right)} = \frac{\underline{i} \cdot R}{1 + j\left(R\omega C - \frac{R}{L\omega}\right)} = \frac{\underline{i} \cdot R}{1 + jR\left(\omega C - \frac{1}{L\omega}\right)} \Rightarrow \begin{cases} RC = \frac{\varphi'}{\omega_0} \\ \frac{R}{L} = \frac{\varphi''_{\omega_0}}{\omega_0} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \varphi' = R\sqrt{\frac{C}{L}} \\ \varphi'' = R\sqrt{\frac{C}{L}} \end{array} \right.$$