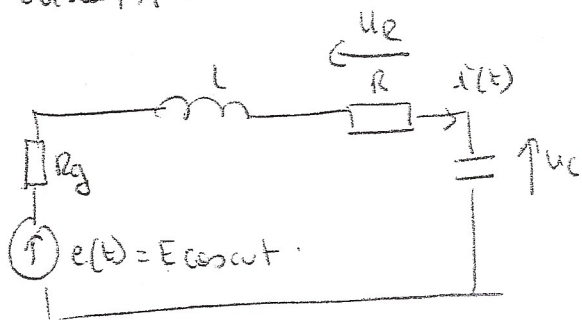


Circuit A.



$$U_R(t) = U_R \cos(\omega t + \varphi_R)$$

$$i(t) = I \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$U_C(t) = U_C \cos(\omega t + \varphi_C)$$



Etude Résonance $U_C(\beta=0) = E$

$$U_R(\beta=0) = \frac{R}{R+R_g} \cdot E$$


car $\frac{U_R}{E} = \frac{R}{R+R_g + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$

avec $\beta_0 = \frac{1}{2\pi f_0 LC}$
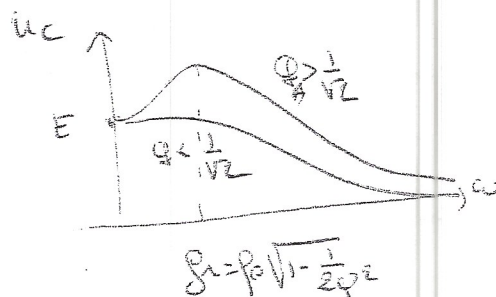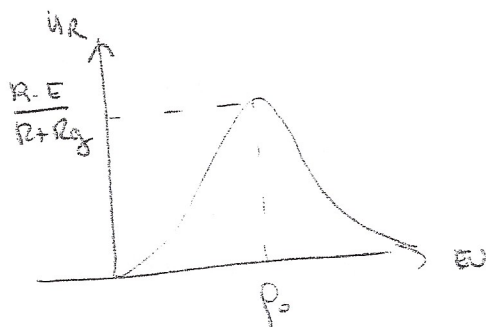
$$2\beta_0 = \frac{R+R_g}{L} \rightarrow \frac{\omega_0}{\varphi_A} = \frac{R+R_g}{L}$$



Circuit B

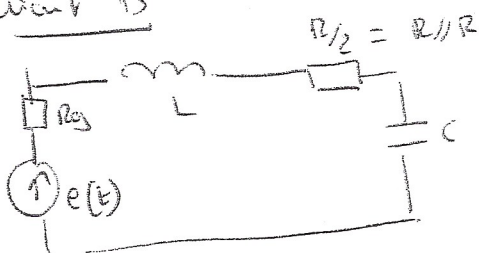


Etude Résonance pour $\frac{U_C}{\omega C}$

et $\frac{\omega_0}{\varphi_B} = \frac{R/2 + R_g}{L} < \frac{\omega_0}{\varphi_A}$

$$\frac{1}{\varphi_B} < \frac{1}{\varphi_A} \Rightarrow \varphi_B > \varphi_A$$

$\hat{n} \beta_0$

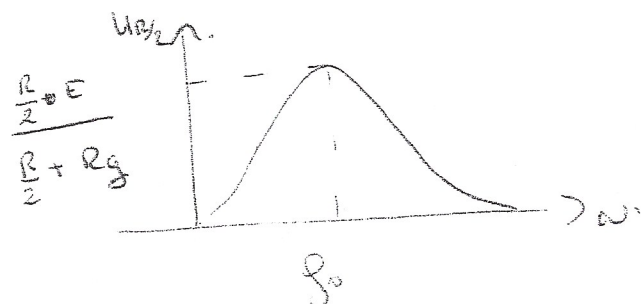

Conclusion: $\beta_{1/2} \rightarrow$ représente la tension aux bornes de R ds A $R/2$ ds B.

$$(U_{R/2})_{\max(B)} = \frac{R/2 \cdot E}{R/2 + R_g} < (U_R)_{\max(A)} = \frac{R \cdot E}{R + R_g}$$

