

Correction TD circuits 2nd année

en régime transitoire.

001



1) à $t=0^-$ $i=0$ (K avant) $\Rightarrow i(0^+)=0$

$u=U_0$ (C chargé) $\Rightarrow u(0^+)=U_0$

car i augmente la bobine et u tend vers 0 aux bornes de C sans discontinuité.

2)
$$\begin{cases} L \frac{di}{dt} + u_c = 0 \\ i = C \frac{du_c}{dt} \end{cases}$$

$\rightarrow LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + u_c = 0 \quad \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0$

à identifier $\omega^2 = \frac{1}{LC}$
 $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \omega^2 u_c = 0 \Rightarrow$

$u_c(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ et $u_c(0^+) = U_0 = A \cos \varphi$

$i(0^+) = C \frac{du_c}{dt}(0^+) = 0 = -A \omega \sin \varphi \Rightarrow \varphi = 0.$

d'où $u_c(t) = U_0 \cos \omega t$

3) $i = C \frac{du_c}{dt} = C \omega U_0 \sin \omega t = -C \cdot \frac{U_0}{\sqrt{LC}} \sin \omega t = -\sqrt{\frac{C}{L}} U_0 \sin \omega t$

$i(t) = \sqrt{\frac{C}{L}} U_0 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$

$\text{Re} \left[\sqrt{\frac{C}{L}} \right] = \sqrt{\frac{C}{L}} = \sqrt{\frac{T/[R]}{T \cdot [R]}} = \frac{1}{[R]}$

donc $\left[\sqrt{\frac{C}{L}} \cdot U_0 \right] = \frac{[Tension]}{[Resistance]}$

$u_L(t) = -L \frac{di}{dt} = -L \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} U_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} \cos \omega t = -U_0 \cos \omega t = -u_c(t)$ (possible car $u_c + u_L = 0$)



4) $(u_L + u_c) \cdot i = 0$

$P_C + P_L = 0$

$\frac{d}{dt}(E_C + E_L) = 0 \Rightarrow E_C + E_L = \frac{1}{2} C u_c^2(t) + \frac{1}{2} L i^2(t) = \text{cte} = E(t=0) + E_L(t=0) = \frac{1}{2} C U_0^2$

$$\frac{1}{2} C u_c^2(t) + \frac{1}{2} L i^2(t) = \frac{1}{2} C U_0^2$$

2nd order regime keine

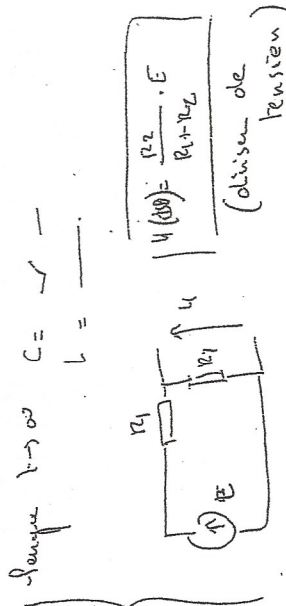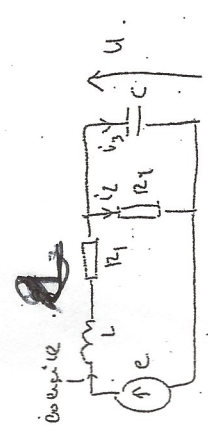

$$Z = L \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 + U \quad (1)$$

$$\begin{aligned} i_2 &= i_2 + i_2 \\ i_2 &= C \frac{dU}{dt} \\ i_2 &= \frac{U}{R_2} \end{aligned} \Rightarrow i = C \frac{dU}{dt} + \frac{U}{R_2}$$

$$\text{für } A \Rightarrow e = L \left[C \frac{d^2 U}{dt^2} + \frac{1}{R_2} \frac{dU}{dt} \right] + R_1 C \frac{dU}{dt} + \frac{R_1}{R_2} U + U$$

$$\Rightarrow L C \frac{d^2 U}{dt^2} + \left(\frac{L}{R_2} + R_1 C \right) \frac{dU}{dt} + U \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) = 0$$

$$\frac{d^2 U}{dt^2} + \left(\frac{1}{R_2} + R_1 C \right) \frac{dU}{dt} + \frac{U}{LC} \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) = 0$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_2 \cdot LC}}$$

$$2\lambda \omega_0 = \frac{\frac{1}{R_2} + R_1 C}{LC} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_2} + R_1 C \right) \sqrt{\frac{R_2}{R_1 + R_2}} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$U(t) = A e^{-\lambda \omega_0 t} \cos(\omega_0 \sqrt{1 - \lambda^2} t + \varphi) + \frac{E \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

(1)

$$\delta = \ln \frac{u(t) - u(\infty)}{u(t_1) - u(\infty)} = \ln \frac{t - t_1}{t_2 - t_1} = \ln \frac{t - t_1}{\delta} = \ln e + \lambda \omega_0 T$$

$$\delta = \lambda \omega_0 \cdot \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \lambda^2}} \Rightarrow \delta = \frac{2\pi \lambda}{\sqrt{1 - \lambda^2}}$$

$$\delta^2 (1 - \lambda^2) = 4\pi^2 \lambda^2 \Rightarrow \lambda^2 [4\pi^2 + \delta^2] = \delta^2 \Rightarrow \lambda = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}} = \frac{\delta}{2\pi \sqrt{1 + \left(\frac{\delta}{2\pi}\right)^2}}$$

$$\lambda = \frac{0.223}{\sqrt{1 + 0.05}} = 0.22 = \lambda$$

$$T = 31 \cdot 200 \mu s = 6200 \mu s = T$$

$$\omega_0 \cdot T = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \lambda^2}} \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T \sqrt{1 - \lambda^2}}$$


$$\frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot \frac{1}{LC} = \frac{4\pi^2}{T^2 (1 - \lambda^2)}$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{1}{L} \cdot \frac{T^2 (1 - \lambda^2)}{4\pi^2}$$

$$C = \frac{5200}{5000} \cdot \frac{1}{10^{-1}} \cdot \frac{(620)^2 \cdot 10^{-12}}{4\pi^2} (1 - 0.22^2) \Rightarrow C = 105 nF$$

(2)

Ex3

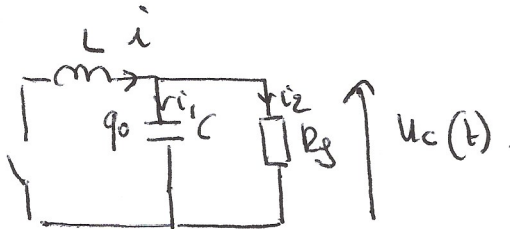

$$\begin{cases} L \frac{di}{dt} + u_c = 0 & (1) \\ i_1 = C \frac{du_c}{dt} & (2) \text{ et } i = i_1 + i_2 & (3) \\ i_2 = \frac{u_c}{R_g} & (4) \end{cases}$$

(4) ds (1) $\Rightarrow L \frac{di_1}{dt} + L \frac{di_2}{dt} + u_c = 0$ A l'aide de 2 et 3

$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{L}{R_g} \frac{du_c}{dt} + u_c = 0 \Rightarrow \left[\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{R_g C} \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{LC} = 0 \right]$$

A comparer à la forme canonique $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + 2\lambda \omega_0 \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = 0$

ou $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = 0$

donc $\left[\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \right]$ et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_g C} \rightarrow Q = \frac{\omega_0}{1/R_g C} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot R_g C$

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \text{ et } \boxed{Q = R_g \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}}$$

2°] à $t=0^-$ $q(0^-) = q_0 = q(0^+)$ et $u(0^+) = \frac{q(0^+)}{C} = \frac{q_0}{C}$. (Continuité de u donc de q aux bornes de C)

$i(0^-) = i(0^+)$ et $i(0^-) = 0$ (court-circuit)

↑
Continuité de i traversant la bobine. $\Rightarrow i(0^+) = 0$.

$$i_2(0^+) = \frac{u_c(0^+)}{R_g} = \frac{q_0}{R_g \cdot C}$$

d'où $i_1(0^+) = i(0^+) - i_2(0^+) = -\frac{q_0}{R_g \cdot C} = C \frac{du_c(0^+)}{dt}$

$$\Rightarrow \frac{du_c(0^+)}{dt} = -\frac{q_0}{C \cdot R_g \cdot C} = \left[-\frac{q_0}{R_g C^2} = \frac{du_c}{dt}(0^+) \right]$$

3°] Régime pseudo-périodique

avec $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$

$$u_c(t) = A e^{-\frac{\omega_0}{2Q} t} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$u_C(0^+) = \frac{q_0}{C} = A \cos \varphi.$$

$$\frac{du_C}{dt} = A \left[-\frac{\omega_0}{2\varphi} e^{-\frac{\omega_0}{2\varphi} t} \cos(\omega t + \varphi) - \omega e^{-\frac{\omega_0}{2\varphi} t} \sin(\omega t + \varphi) \right]$$

$$\frac{du_C}{dt}(0^+) = A \left[-\frac{\omega_0}{2\varphi} \cos \varphi - \omega \sin \varphi \right] = -\frac{q_0}{R_g \cdot C}$$

$$\frac{q_0}{C} \left[-\frac{\omega_0}{2\varphi} - \omega \tan \varphi \right] = -\frac{q_0}{R_g \cdot C}$$

$$\frac{\omega_0}{2\varphi} + \omega \tan \varphi = \frac{1}{R_g \cdot C} \rightarrow \tan \varphi = \frac{\frac{\omega_0}{2\varphi} - \frac{1}{R_g \cdot C}}{\omega}$$

$$\text{et } \frac{1}{\cos \varphi} = 1 + \tan^2 \varphi \Rightarrow \frac{1}{\cos \varphi} = \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{2\varphi \omega} - \frac{1}{R_g \cdot C \cdot \omega} \right)^2} \quad \left(\varphi = \arctan \left(\frac{\omega_0}{2\varphi \omega} - \frac{1}{R_g \cdot C \cdot \omega} \right) \right)$$

$$\text{d'où } A = \frac{q_0}{C} \cdot \frac{1}{\cos \varphi}$$

$$u_C(t) = \frac{q_0}{C} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{2\varphi \omega} - \frac{1}{R_g \cdot C \cdot \omega} \right)^2} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{40]} \quad \delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_C(t)}{u_C(t+n\tau)}$$

$$u_C(t) = 0,26V \quad (2^{\text{e}} \text{ sonnet})$$

$$u_C(t+3\tau) = 0,06V$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{1}{3} \ln \frac{u_C(t)}{u_C(t+3\tau)} = \boxed{0,49 = \delta}$$

$$\text{on } \delta = \frac{1}{n} \ln \frac{A e^{-\frac{\omega_0}{2\varphi} t} \cos(\omega t + \varphi)}{A e^{-\frac{\omega_0}{2\varphi} (t+n\tau)} \cos(\omega(t+n\tau) + \varphi)} = \frac{1}{n} \ln \exp\left(\frac{\omega_0}{2\varphi} \cdot n\tau\right)$$

" $\cos \omega t + \varphi$

$$= \frac{\omega_0}{2\varphi} \cdot \frac{2\pi}{\omega \sqrt{1 - \frac{1}{4\varphi^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{4\varphi^2 - 1}} = \delta \Rightarrow \frac{4\pi^2}{4\varphi^2 - 1} = \delta^2$$

$$4\varphi^2 = \frac{4\pi^2}{\delta^2} + 1$$

$$\boxed{Q^2 = \frac{\pi^2}{\delta^2} + \frac{1}{4}} \Rightarrow \boxed{Q = 64}$$


$$T = \frac{2\pi}{\omega \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = 4 \times 92 \cdot 10^{-5} \text{ s} = 0,8 \cdot 10^{-3} \text{ s} \Rightarrow \omega = 7,87 \cdot 10^5 \text{ rad s}^{-1}$$

$$\text{or } \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{(7,87)^2 \cdot 10^{10} \cdot 5 \cdot 10^{-9}} = 3,2 \cdot 10^{-4} \text{ H.}$$

$$\boxed{L = 32 \text{ mH.}}$$

$$\text{Enfin } Q = R \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \boxed{R_g = 1,6 \cdot 10^3 \Omega}$$

204

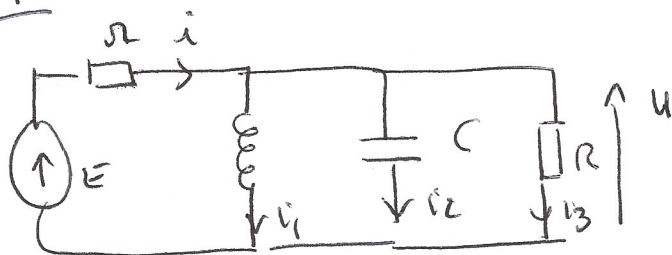

$$\begin{cases} E = R i + U. & (1) \\ U = L \frac{di_1}{dt} = R i_3 & (2) \\ i_2 = C \frac{dU}{dt} & (3) \\ i = i_1 + i_2 + i_3 & (4) \end{cases}$$

1°) $\bar{a} \quad t = 0^- \quad i_1(0^-) = 0 \rightarrow i_1(0^+) = 0$
 $U(0^-) = 0 \rightarrow U(0^+) = 0.$

(1) $i(0^+) = \frac{E}{R}.$


(2) $i_3(0^+) = 0$

(4) $\Rightarrow i_2(0^+) = i(0^+) = \frac{E}{R}$

Req $\frac{di_3}{dt}(0^+) = \frac{1}{R} \frac{dU}{dt}(0^+)$
 $= \frac{1}{RC} i_2(0^+) = \frac{E}{R \cdot RC}$

2°) Régime permanent continue $\text{---} m \text{---} \Rightarrow \text{---}$
 $\text{---} || \text{---} \Rightarrow \text{---}$

Circuit équivalent.

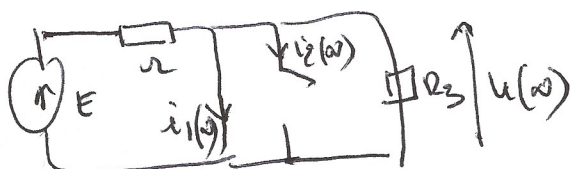

$i_2(\omega) = 0$ ($C = \infty$ en régime continu)

$U(\omega) = 0$ (Tension aux bornes d'un p.c.f. = 0)

$i_3(\omega) = 0$

$i_1(\omega) = i(\omega) = \frac{E}{R}$

3°] $U = R i_3.$

or $E = R(i_1 + i_2 + i_3) + U.$

$E = R \left(i_1 + C \frac{dU}{dt} + i_3 \right) + U. \rightarrow$ On dérive et on remplace U par $R i_3$

$0 = R \left[\frac{R i_3}{L} + RC \frac{d^2 i_3}{dt^2} + \frac{d i_3}{dt} \right] + R \frac{d i_3}{dt}$

$RC \frac{d^2 i_3}{dt^2} + \left(1 + \frac{R}{L} \right) \frac{d i_3}{dt} + \frac{R}{L} i_3 = 0 \Rightarrow \frac{d^2 i_3}{dt^2} + \frac{\left(1 + \frac{R}{L} \right)}{RC} \frac{d i_3}{dt} + \frac{R}{LC} i_3 = 0$

$$\boxed{\omega_0^2 = \frac{1}{LC}}$$

$$2\lambda\omega_0 = \frac{(1 + \frac{R}{\lambda})}{R \cdot C} \Rightarrow \lambda = \frac{1 + \frac{R}{\lambda}}{RC} \cdot \frac{\sqrt{LC}}{2}$$

$$\boxed{\lambda = \frac{1 + \frac{R}{\lambda}}{2R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}}$$

$$\frac{d^2 i_3}{dt^2} + 2\lambda\omega_0 \frac{di_3}{dt} + \omega_0^2 i_3 = 0$$

char. equation $\rightarrow \lambda^2 + 2\lambda\omega_0 R + \omega_0^2 = 0$

$$\Delta = (4R^2 - 4)\omega_0^2 < 0 \text{ negative pseudo-periodique}$$

$$\Rightarrow \lambda < 1$$

$$\boxed{\frac{1 + \frac{R}{\lambda}}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} < 1}$$

$$S] T = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \lambda^2}} = \frac{2\pi \cdot \sqrt{LC}}{\sqrt{1 - \left(\frac{1 + \frac{R}{\lambda}}{2R}\right)^2 \cdot \frac{L}{C}}} = T$$

$$i_3(t) = A e^{-\lambda\omega_0 t} (\cos(\omega t + \varphi))$$

$$i_3(0^+) = 0 \Rightarrow 0 = A \cos \varphi \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{di_3}{dt} = A \left[-\lambda\omega_0 e^{-\lambda\omega_0 t} \cos(\quad) - \omega e^{-\lambda\omega_0 t} \sin(\quad) \right]$$

$$\frac{di_3}{dt}(0^+) = A \left[-\lambda\omega_0 \underbrace{\cos \varphi}_0 + \omega \underbrace{\sin \varphi}_1 \right] = \frac{E}{R \cdot C \cdot \omega}$$

$$\Rightarrow A = - \frac{E}{R \cdot C \cdot \omega}$$

$$\Rightarrow \boxed{i_3(t) = \frac{E}{R \cdot C \cdot \omega} e^{-\lambda\omega_0 t} \sin \omega t}$$

